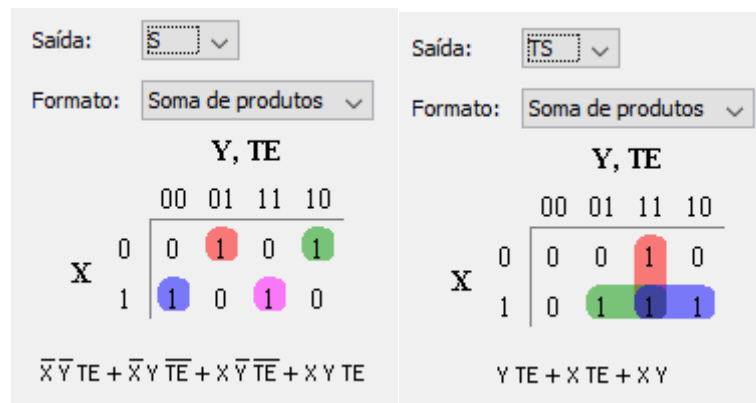


Tabela verdade para o somador completo de 1 bit:

X	Y	TE	S	TS
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Obtenção das expressões booleanas a partir do mapa de Karnaugh:



A partir da interpretação da Saída “S”, é possível perceber que se trata de uma junção de alguns “Ou exclusivo”, ou seja, portas XOR. Então obtemos:


$$S = X \oplus Y \oplus TE.$$

$$TS = (Y \& TE) \mid (X \& TE) \mid (X \& Y).$$

Código do somador completo de 1 bit:

```
8  module somador1bit(X,Y,TE,S,TS);  
9  
10     input X,Y,TE;  
11     output S,TS;  
12  
13     assign S = X ^ Y ^ TE;  
14     assign TS = (Y & TE) | (X & TE) | (X & Y);  
15  
16 endmodule  
17
```


RTL Viewer do somador completo de 1 bit:

 

Código do Teste Bench usado para a simulação do circuito somador de 1 bit:

```
1
2
3
4
5
6
7
8 module testebench_somador;
9     //variaveis intermediarias
10    reg X_T, Y_T;
11    reg TE_T;
12
13    wire S_T;
14    wire TS_T;
15    //somador1bit(X,Y,TE,S,TS);
16    |
17    somador1bit dut (X_T, Y_T, TE_T, S_T, TS_T);
18
19    initial
20    begin
21        repeat (5)
22        begin
23            TE_T = 0;
24            X_T = 0; Y_T = 0; #30
25            X_T = 0; Y_T = 1; #30
26            X_T = 1; Y_T = 0; #30
27            X_T = 1; Y_T = 1; #30;
28        end //repeat
29    end //initial
30
31 endmodule
32
```

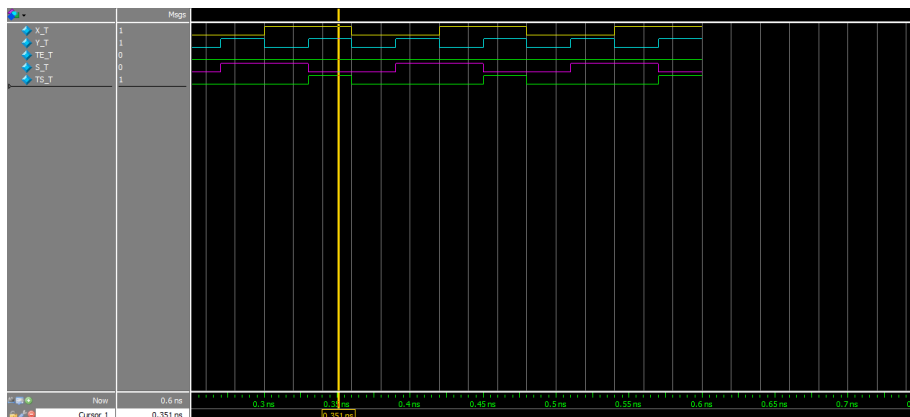Simulação no ModelSim do circuito somador completo de 1 bit:



Especificações e análise:

Entrada X_T: Em amarelo. **Entrada Y_T:** Em ciano. **Entrada TE_T:** Em verde


Saída S_T: Em magenta. **Saída TS_T:** Em verde default.

Como exemplificado no TestBench, ciclos variando de 30 ps, fazendo com que todas as opções da tabela verdade sejam lidas. Observa-se que o circuito está funcionando de acordo com a tabela verdade, No momento em específico, é possível notar que com as entradas $X_T = 1$ e $Y_T = 1$, a saída $S_T = 0$ e $TS_T = 1$. Isso representa o “vai um”(Carry) na soma de números binários.


Código para o somador de 4 bits, utilizando estrutura hierárquica:

```
8  module somador4bit(X, Y, TE, resultadoSoma, TS);
9
10     input [3:0] X, Y;
11     input TE;
12     |
13     output [4:0] resultadoSoma;
14     output TS;
15
16     wire [3:0] S;
17     wire [2:0] vaiUm;
18
19     somador1bit bloco0 (X[0] , Y[0] , TE      , S[0] , vaiUm[0]);
20     somador1bit bloco1 (X[1] , Y[1] , vaiUm[0] , S[1] , vaiUm[1]);
21     somador1bit bloco2 (X[2] , Y[2] , vaiUm[1] , S[2] , vaiUm[2]);
22     somador1bit bloco3 (X[3] , Y[3] , vaiUm[2] , S[3] , TS      );
23
24     assign resultadoSoma [4:0] = {TS , S[3:0]};
25
26 endmodule
27
```

RTL Viewer do somador de 4 bits:

 

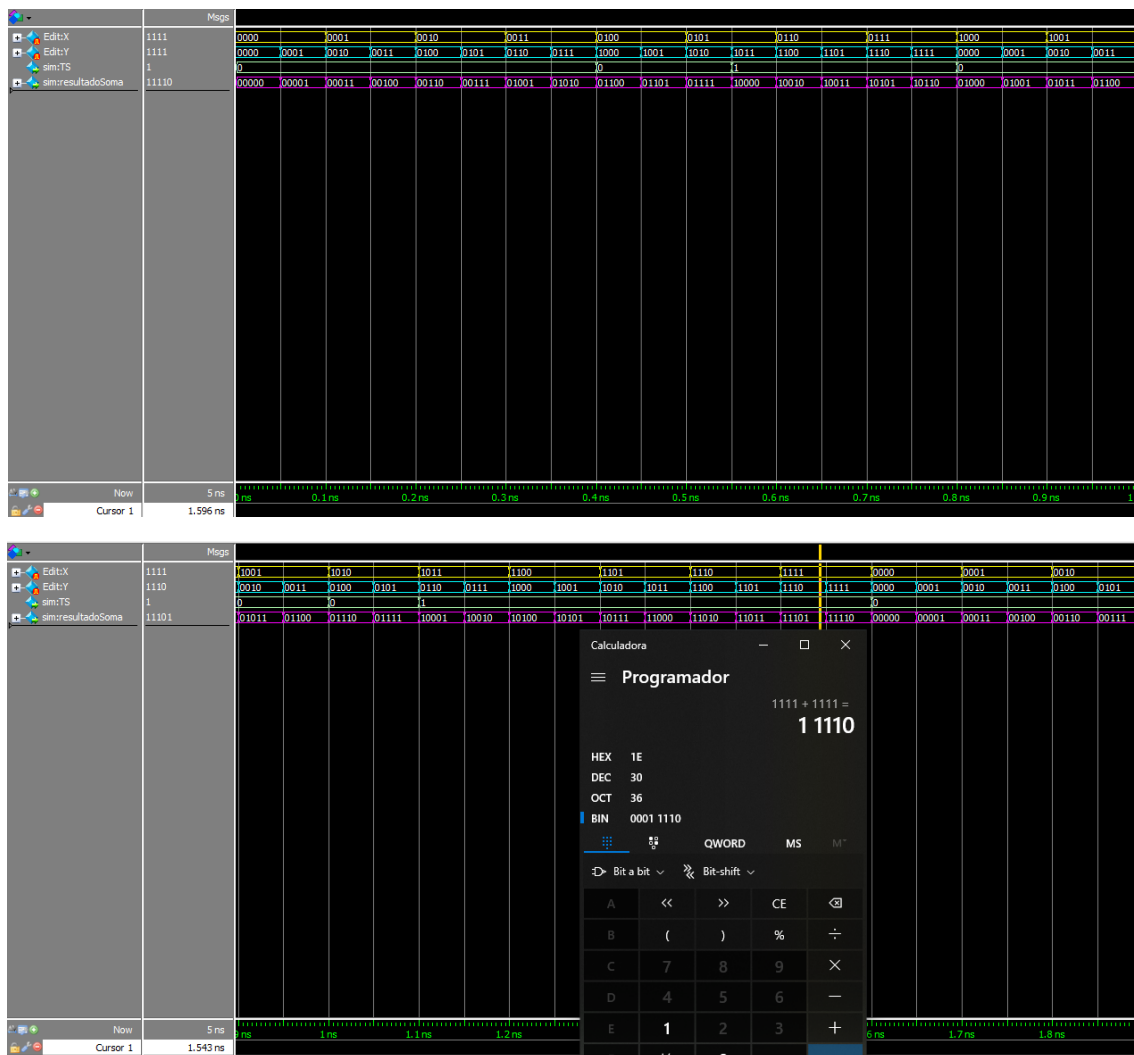Simulação ModelSim do circuito somador de 4 bits:



Especificações e análise:

Entrada X: Representada em Amarelo. Em modo Counter, com o timer de 50 ps.

Entrada Y: Representada em Ciano. Em modo Counter, com o timer de 100 ps.

Saída TS: Representada em Verde Default.

Saída resultadoSoma: Representada em Magenta.

Start time: 0 ps. End time: 5000 ps.

Como podemos observar na simulação, a soma dos números X e Y é feita e exibida como a saída resultadoSoma, composta pelo TS(Carry) e o vetor S[3:0](A soma propriamente dita). Vale salientar que os números X e Y, são na verdade, um conjunto de números (X0,X1,X2,X3) e (Y0,Y1,Y2,Y3). A partir da utilização da calculadora do sistema operacional Windows, no modo Programador, conseguimos confirmar o resultado da soma 1111 + 1111 em binário, resultando 11110, representado logo após a barra amarela no gráfico.