

ED-6 Mapas de Karnaugh

EDS-2

Alexandre Roqui

a)  $S = ABC + A\bar{C} + A\bar{B}$

	$\bar{B}$	$B$	
$\bar{A}$	0	0	0
$A$	1	1	1
	$\bar{C}$	$C$	$\bar{C}$

$S = A$

b)  $S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C$

	$\bar{B}$	$B$	
$\bar{A}$	1	0	0
$A$	0	1	0
	$\bar{C}$	$C$	$\bar{C}$

$S = \bar{A}\bar{C} + A\bar{B}C$

c)  $S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$

	$\bar{B}$	$B$	
$\bar{A}$	1	0	1
$A$	1	0	1
	$\bar{C}$	$C$	$\bar{C}$

$S = \bar{C} + \bar{A}B$

EDS-Q2-C)

Alexandre Rogge

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$Y = \bar{A} B C \bar{D}$$

Como só existe 1 possibilidade,  
não há necessidade de simplificar

Al: Alexandre Roque

ED 5 - Q 2 - D)  $Y = \overline{(A+B) \cdot (C+D)} \cdot E$

	$\bar{E}$	$E$		$\bar{B}$
$\bar{A}$	1	1	1	0
$A$	1	1	1	0
	$\bar{D}$	$D$	$\bar{D}$	$\bar{B}$

$$Y = E \cdot [\bar{C} + D + \bar{A}\bar{B}]$$

Fizemos somente a  
mapa de Karnaugh, pois  
só adicionar o E,  
devido a porta AND.

Al: Alexandre Roque Silva de Paula

EDS-Q3-a)

a)

A	B	C	S	Y
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	0
A	1	0
$\bar{C}$	1	0
C	0	1

$$S = \bar{C} \cdot \bar{B} + B(A \oplus C) //$$

$$\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C}$$

$$B(\bar{A}C + A\bar{C})$$

$$B(A \oplus C)$$

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	1
A	1	1
$\bar{C}$	1	0
C	0	1

$$Y = \bar{B} + AB\bar{C} //$$

EDS-Q3) b)

Alexandre Rague

	A	B	C	D	S	Y
0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1
2	0	0	1	0	0	2
3	0	0	1	1	1	3
4	0	1	0	0	1	4
5	0	1	0	1	0	5
6	0	1	1	0	1	6
7	0	1	1	1	0	7
8	1	0	0	0	1	8
9	1	0	0	1	1	9
10	1	0	1	0	0	10
11	1	0	1	1	0	11
12	1	1	0	0	1	12
13	1	1	0	1	1	13
14	1	1	1	0	1	14
15	1	1	1	1	0	15

$$\begin{aligned} &\bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} \\ &\bar{A}C(\bar{B}D + B\bar{D}) \\ &\bar{A}C(B \oplus D) \end{aligned}$$

