

# ED-7 Projeto de Circuitos

Al: Alexandre Roque

1)

Entradas:

A, B, C

Presença de carro = 1

Ausência = 0

Saídas:

Sinal Verde p/ ruas A, B, C

V1, V2, V3

Sinal Vermelho p/ ruas A, B, C


Vm1, Vm2, Vm3

A	B	C	S <sub>A</sub>	S <sub>B</sub>	S <sub>C</sub>	$\bar{A}$	$\bar{B}$	B
0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1

$$S_A = \bar{B}\bar{C} + AB$$

$$S_C = \bar{A}\bar{C} + \bar{A}B = \bar{A}(\bar{C} + B)$$
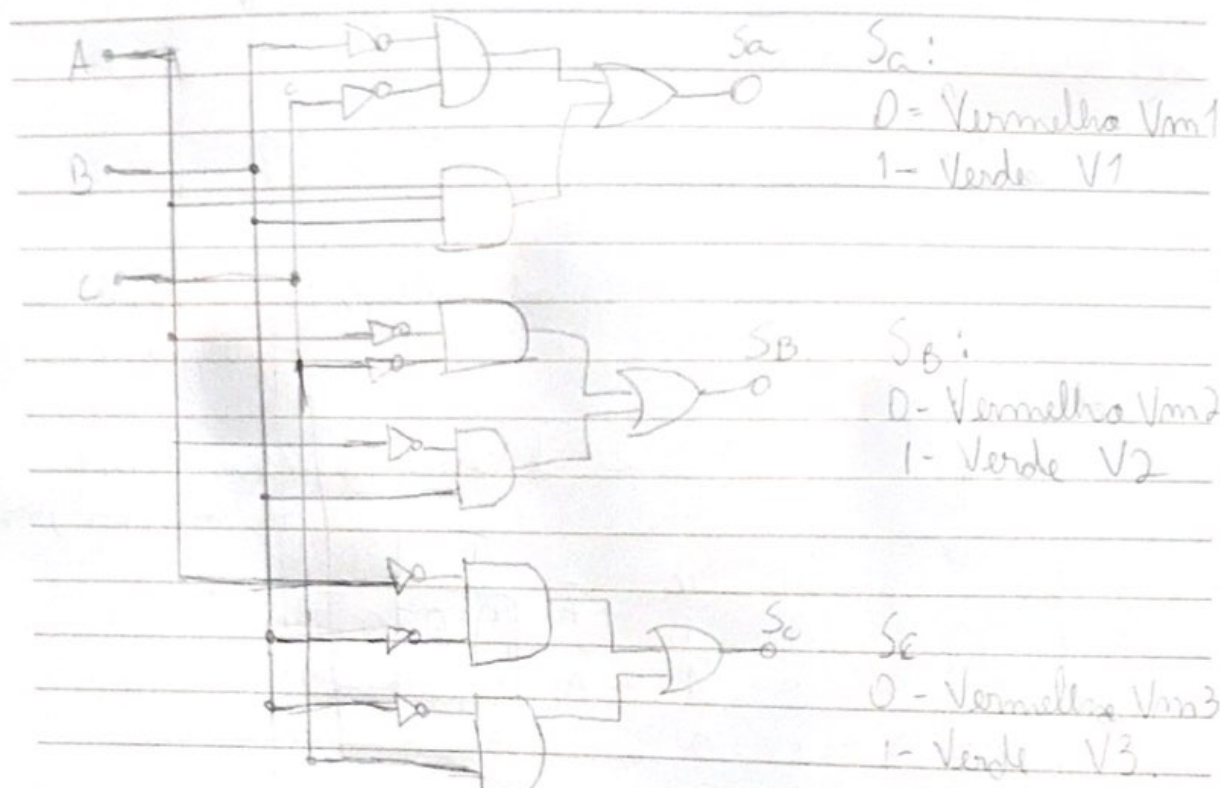
$$S_B = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}C = \bar{B}(\bar{A} + C)$$



b) Entradas (M, F1, F2, F3)

M = 1 elevador se movendo M = 0 Parada

F1, F2 e F3 = ALTO quando o elevador estiver posicionado no andar

Saída: Alarim para o 1 quando a porta for alarim

M F1 F2 F3 Alarim

0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	X
0	1	0	0	1
0	1	0	1	X
0	1	1	0	X
0	1	1	1	X


	$\bar{F}_2$	$F_2$	$\bar{F}_1$	$F_1$
$\bar{M}$	0	1	X	1
$M$	0	0	0	0
	$\bar{F}_3$	$F_3$	$\bar{F}_1$	$F_1$
	0	0	0	0

X = 1

$$S = \bar{M} (F_1 + F_2 + F_3)$$

M = 1 foi ignorado, pois

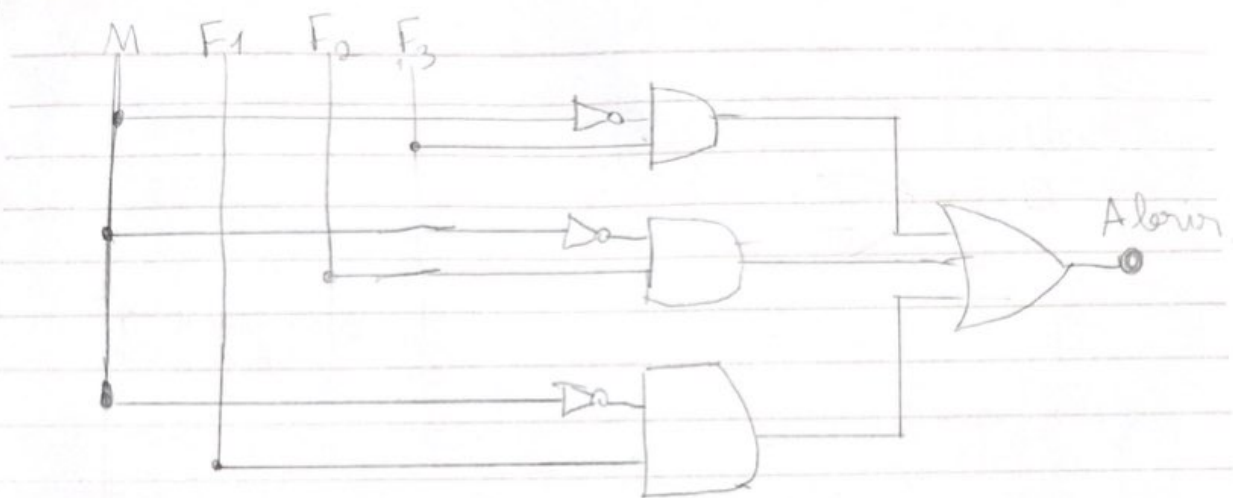a porta não irá alarim com o elevador em movimento



2)

Decimal	Excesse 3	Gray
0	0011	0000
1	0100	0001
2	0101	0011
3	0110	0010
4	0111	0110
5	1000	0111
6	1001	0101
7	1010	0100
8	1011	1100
9	1100	1101
10		1111
11		1110
12		1010
13		1011
14		1001
15		1000

Excesso de 3

Gray

	A	B	C	D	S1	S2	S3	S4
0	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1
2	0	1	0	1	0	0	1	1
3	0	1	1	0	0	0	1	0
4	0	1	1	1	0	1	1	0
5	1	0	0	0	0	1	1	1
6	1	0	0	1	0	1	0	1
7	1	0	1	0	0	1	0	0
8	1	0	1	1	1	1	0	0
9	1	1	0	0	1	1	0	1
10					1	1	1	1
11					1	1	1	0
12					1	0	1	0
13					1	0	1	1
14					1	0	0	1
15					1	0	0	0

S1:

	$\bar{C}$	C	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	0	0	0
A	1	1	1	1
$\bar{D}$	1	1	1	1
D				
$\bar{D}$				

S2:

	$\bar{C}$	C	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	0	0	0
A	1	1	1	1
$\bar{D}$	1	1	1	1
D				
$\bar{D}$				

S3:

	$\bar{C}$	C	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	0	1	1
A	1	1	0	0
$\bar{D}$	1	1	0	0
D				
$\bar{D}$				

S4:

	$\bar{C}$	C	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1	0	1
A	0	1	0	1
$\bar{D}$	0	1	0	1
D				
$\bar{D}$				

$$S1 = A$$


$$S2 = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

$$S3 = B\bar{C} + \bar{B}C = B \oplus C$$

$$S4 = \bar{C}D + C\bar{D} = C \oplus D$$




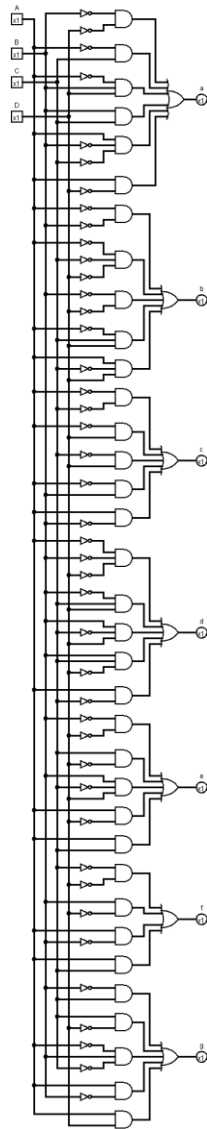b) Circuito decodificador de binário de 4 bits (0000 a 1111) para display de 7 segmentos. Neste caso, o circuito será grande, utilize o simulador Logisim!



A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

### 3) Analise o Circuito

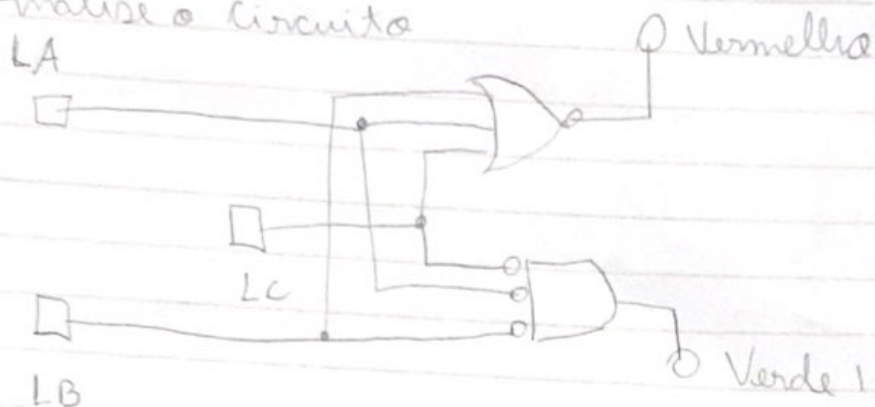

Entradas: LA, LB, LC  $\Rightarrow$  1 para estendidos  
0 para retraidos.

$$\text{Vermelho} = \overline{LA + LB + LC}$$

$$\text{Verde} = \overline{LA \cdot LB \cdot LC}$$

Saídas: Vermelho  
Verde.

LA	LB	LC	Vermelho	Verde
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

Quando LA, LB e LC estiverem em 0, ou seja, retraidos, a luz vermelha e a luz verde estarão acesas, e em todos os outros casos, apagadas.